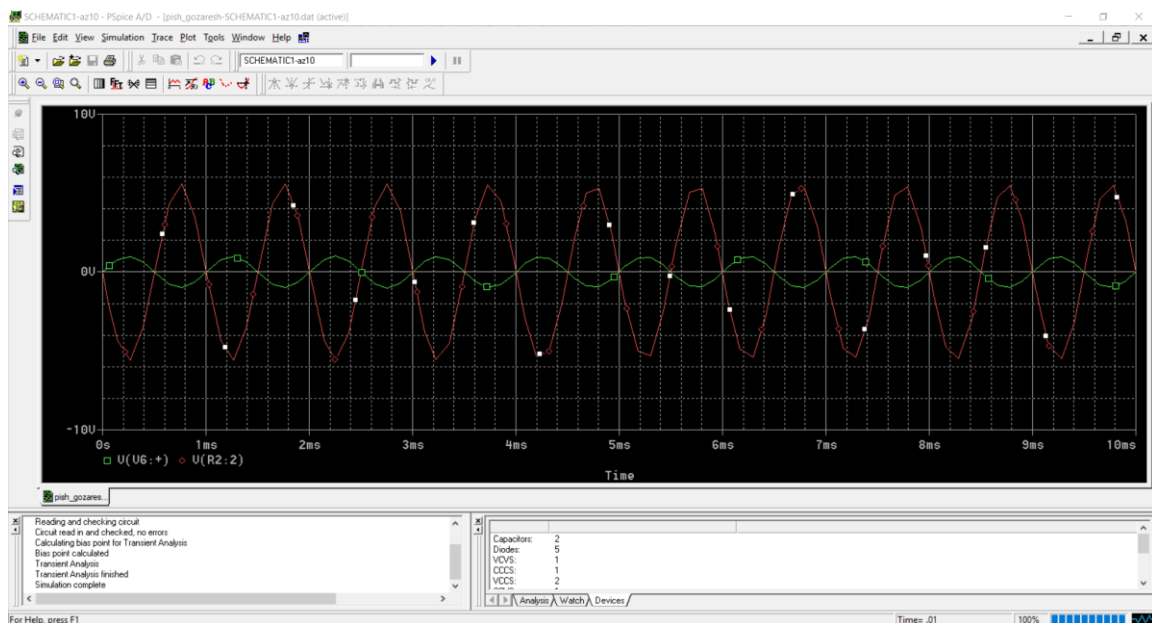


پیش گزارش تقویت کننده معکوس کننده :


همانطور که از فرمول بهره تقویت کننده معکوس کننده بر می آید باید مقاومت r_2 را ۵,۶ کیلو اهم انتخاب کنیم .



شکل موج تقویت کننده معکوس کننده


تقویت کننده مستقیم:

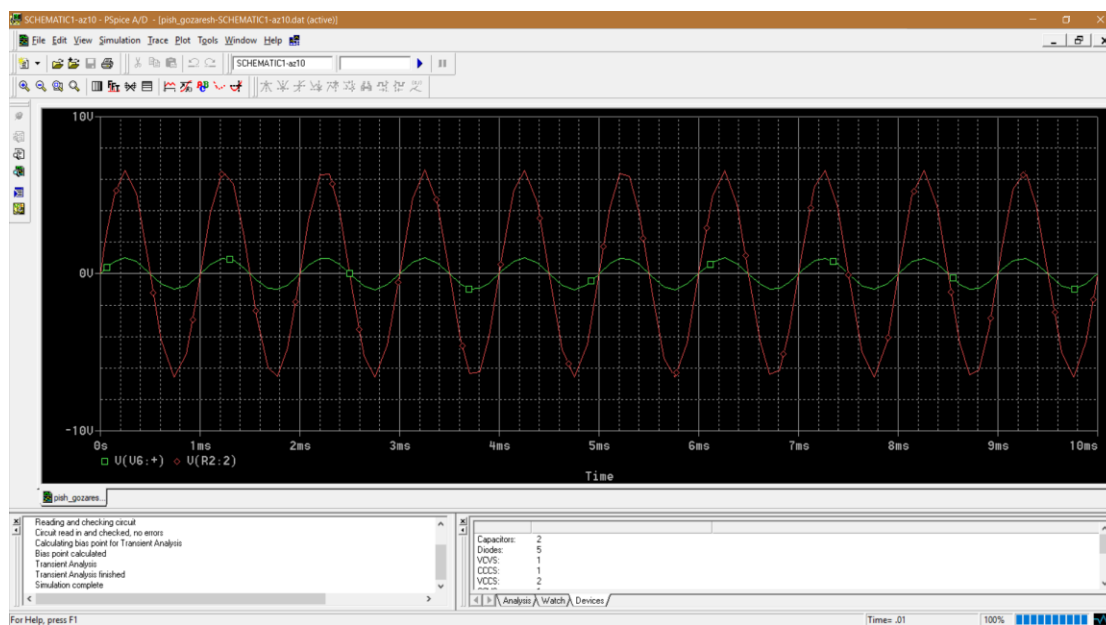از فرمول بهره تقویت کننده مستقیم R_2 را ۵,۶ انتخاب کنیم




شکل موج تقویت کننده مستقیم

پیش گزارش فیلتر :

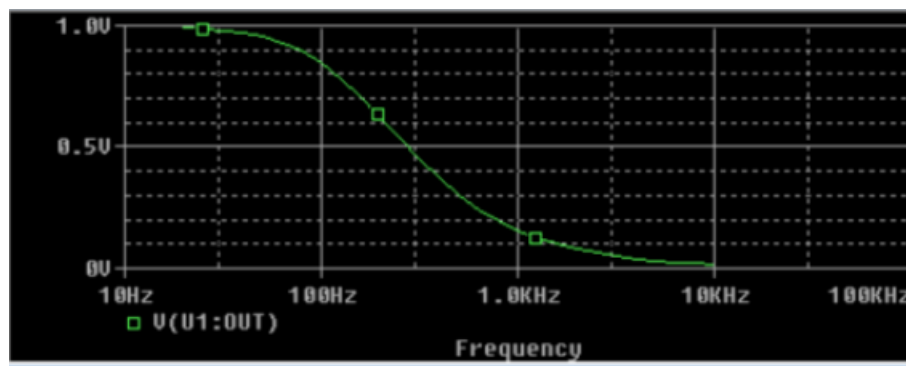

شکل موج time domain

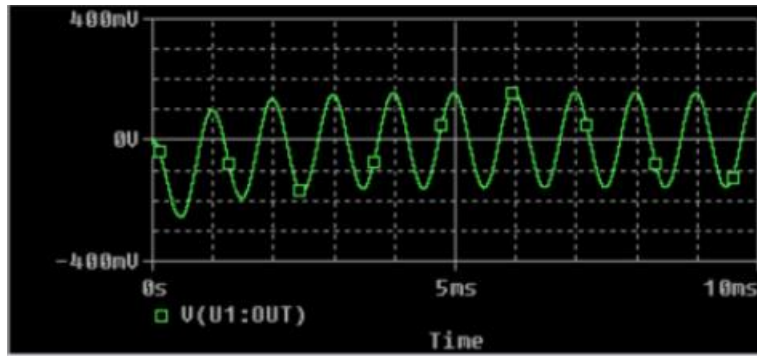

شكل موج ac sweep