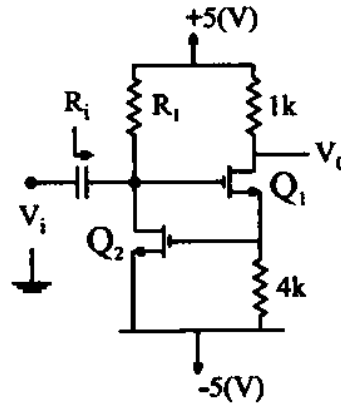


## Homwork 8 جواب سوالات

-۲



الف):

$$v_0 = 4V \Rightarrow I_{D1} = \frac{5 - 4}{1k} = 1mA$$

$$V_{GS2} = 4k(1mA) = 4V \Rightarrow I_D = k(V_{GS2} - V_T)^2 = 1mA$$

$$R_1 = \frac{5 - (-5) - V_{GS1} - V_{GS2}}{1mA} = 2k\Omega$$

ب)

$$R_i = \frac{V_i}{I_i}$$

$$v_i = v_{gs1} + g_m v_{gs1} (4k) \quad , \quad g_m = k(V_{GS} - V_T) = 1 \frac{mA}{V}$$

$$V_i = 5(V_{gs1}) \quad , \quad V_{gs2} = g_m v_{gs1} (4k) = 4v_{gs1}$$

$$v_i = \frac{5}{4}(v_{gs2})$$

$$I_i = \frac{V_i}{R_i} + g_m v_{gs2}$$

$$\frac{v_i}{I_i} = R_i = 0.77 k\Omega$$

$$I_{D_1} = I_{D_r} \Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} = \frac{K_r}{\gamma} (V_{GS_r} - V_{T_r})^{\gamma} \quad (\text{الف})$$

$$\text{از طرفی: } \begin{cases} K_1 = K_r \\ V_{T_1} = V_{T_r} \end{cases} \Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} = \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_r} - V_{T_1})^{\gamma}$$

$$\Rightarrow (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} = (V_{GS_r} - V_{T_1})^{\gamma} \Rightarrow V_{GS_1} = V_{GS_r}$$

$$I_{D_1} = I_{D_r} \Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} = \frac{K_r}{\gamma} (V_{GS_r} - V_{T_r})^{\gamma}$$

$$\text{از طرفی: } \begin{cases} V_{G_1} = 1.0V \\ V_{S_1} = V_O \end{cases}, \quad \begin{cases} V_{G_r} = V_O \\ V_{S_r} = 0.0V \end{cases} \Rightarrow (1.0 - V_O) = (V_O - 0) \Rightarrow V_O = 0.5V \quad (\text{ب})$$

$$I_{D_1} = I_{D_r} \Rightarrow \frac{k_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} = \frac{k_r}{\gamma} (V_{GS_r} - V_{T_r})^{\gamma}$$

$$\text{از طرفی: } \begin{cases} K_1 = \frac{K_r}{\gamma} \\ V_{T_1} = V_{T_r} \end{cases} \Rightarrow \frac{K_r}{\gamma \times \gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} = \frac{K_r}{\gamma} (V_{GS_r} - V_{T_r})^{\gamma}$$

$$\Rightarrow V_{GS_1} - V_{T_1} = \gamma (V_{GS_r} - V_{T_r}) \quad , \quad \begin{cases} V_{G_1} = 1.0 \\ V_{S_1} = V_O \end{cases}, \quad \begin{cases} V_{G_r} = V_O \\ V_{S_r} = 0.0V \end{cases}$$


$$\Rightarrow (1.0 - V_O - V_{T_1}) = \gamma (V_O - 0 - V_{T_1}) \Rightarrow \gamma V_O = 1.0 + V_{T_1} \Rightarrow V_O = \frac{1.0 + V_{T_1}}{\gamma}$$

$$I_{D_1} = I_{D_r} \Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} = \frac{K_r}{\gamma} (V_{GS_r} - V_{T_r})^{\gamma} \quad , \quad \begin{cases} K_1 = K_r \\ V_{T_1} = \gamma V_{T_r} \end{cases} \quad (\text{ج})$$

$$\Rightarrow (V_{GS_1} - \epsilon V_{T_r})^{\epsilon} = (V_{GS_r} - V_{T_r})^{\epsilon} \Rightarrow V_{GS_1} - \epsilon V_{T_r} = V_{GS_r} - V_{T_r}$$

$$\begin{cases} V_{G_1} = 1.0 \\ V_{S_1} = V_O \end{cases}, \begin{cases} V_{G_r} = V_O \\ V_{S_r} = 0 \end{cases} \Rightarrow (1.0 - V_O - \epsilon V_{T_r}) = (V_O - 0 - V_{T_r}) \Rightarrow \epsilon V_O = 1.0 - \epsilon V_{T_r}$$
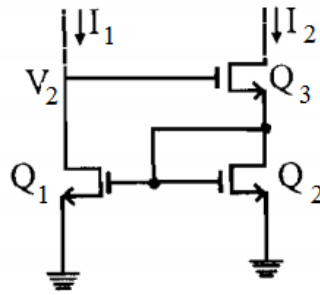
$$\Rightarrow V_O = \frac{1.0 - \epsilon V_{T_r}}{\epsilon}$$



$$I_1 = \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} \Rightarrow 1 \text{ mA} = \frac{\gamma}{\gamma} (V_{GS_1} - \gamma)^{\gamma} \Rightarrow 1 = (V_{G_1} - V_{S_1} - \gamma)^{\gamma}$$

$$V_{S_1} = 0 \text{ V} \Rightarrow 1 = (V_{G_1} - \gamma)^{\gamma} \Rightarrow \begin{cases} V_{G_1} - \gamma = 1 \Rightarrow V_{G_1} = 3 \text{ V} \\ V_{G_1} - \gamma = -1 \Rightarrow V_{G_1} = 1 \text{ V} \end{cases}$$

$V_{G_1} = 1 \text{ V}$  قابل قبول نمی باشد چون  $V_{GS} = 1 \text{ V} > V_T$  نمی باشد.

$$V_{G_1} = 3 \text{ V} \text{ قابل قبول} \Rightarrow V_1 = V_{G_1} = 3 \text{ V}$$

$$I_{\gamma} = I_{D_{\gamma}} = I_{D_1} = \frac{K_{\gamma}}{\gamma} (V_{GS_{\gamma}} - V_{T_{\gamma}})^{\gamma} \Rightarrow \begin{cases} V_{S_{\gamma}} = 0 \\ V_{G_1} = V_{G_{\gamma}} = 3 \text{ V} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{\gamma} = \frac{\gamma}{\gamma} (3 - \gamma)^{\gamma} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{D_{\gamma}} = I_{D_1} = 1 \text{ mA} \Rightarrow 1 \text{ mA} = \frac{K_{\gamma}}{\gamma} (V_{GS_{\gamma}} - V_{T_{\gamma}})^{\gamma} \Rightarrow$$

$$1 \text{ mA} = \frac{\gamma}{\gamma} (V_{G_{\gamma}} - V_{S_{\gamma}} - \gamma)^{\gamma}$$


$$V_{S_{\gamma}} = V_1 = 3 \text{ V} \Rightarrow 1 = (V_{G_{\gamma}} - 3 - \gamma)^{\gamma} \Rightarrow$$

$$V_{G_r} - 5 = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} V_{G_r} = 6V \\ V_{G_r} = 4V \end{cases} \Rightarrow \text{قابل قبول نمی باشد}$$

$V_{G_r} = 4V$  باشد در این صورت  $V_{GS_r} = 4 - 3 = 1V$  می شود که از  $V_T$  کمتر می باشد پس

$V_{G_r} = 4V$  قابل قبول نمی باشد پس داریم:
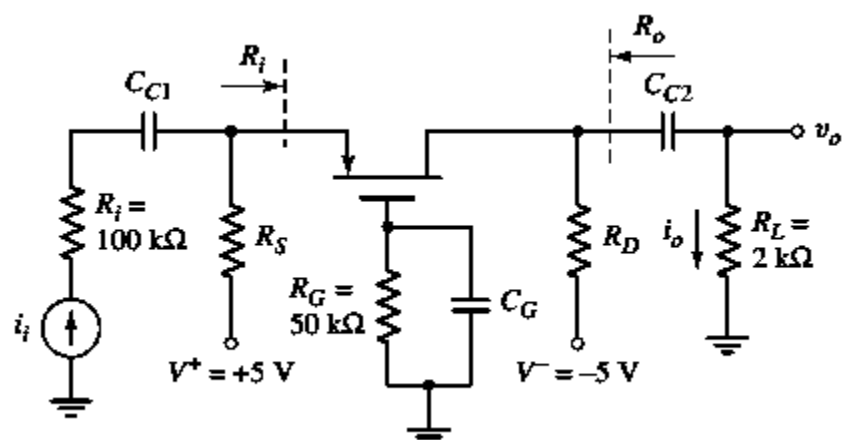
$$V_{G_r} = 6V \Rightarrow V_r = V_{G_r} = 6V$$



a.

$$I_{DQ} = K_p (V_{SG} + V_{TP})^2$$

$$0.75 = (0.5)(V_{SG} - 1)^2 \Rightarrow V_{SG} = 2.225 \text{ V}$$

$$5 = I_{DQ}R_S + V_{SG} \Rightarrow R_S = \frac{5 - 2.225}{0.75} \Rightarrow \underline{R_S = 3.70 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{SDQ} = 10 - I_{DQ}(R_S + R_D)$$

$$6 = 10 - (0.75)(3.70 + R_D) \Rightarrow \underline{R_D = 1.63 \text{ k}\Omega}$$

b.

$$R_i = \frac{1}{g_m}$$

$$g_m = 2\sqrt{K_p I_{DQ}} = 2\sqrt{(0.5)(0.75)} = 1.225 \text{ mA/V}$$

$$R_i = \frac{1}{1.225} \Rightarrow \underline{R_i = 0.816 \text{ k}\Omega}$$

$$R_o = R_D \Rightarrow \underline{R_o = 1.63 \text{ k}\Omega}$$


c.

$$i_0 = \left( \frac{R_D}{R_D + R_L} \right) \left( \frac{R_S}{R_S + [1/g_m]} \right) \cdot i_i$$

$$i_0 = \left( \frac{1.63}{1.63 + 2} \right) \left( \frac{3.70}{3.70 + 0.816} \right) i_i$$

$$i_0 = 0.368 i_i = \underline{i_0 = 1.84 \sin \omega t (\mu A)}$$
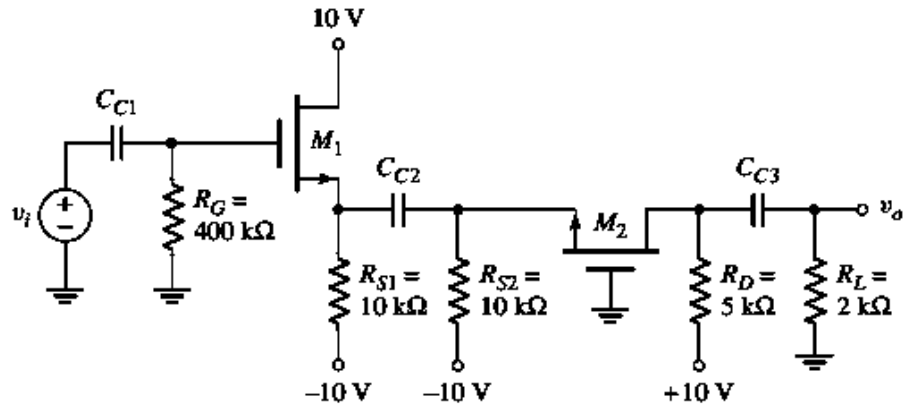
$$v_0 = i_0 R_L = (1.84)(2) \sin \omega t \Rightarrow \underline{v_0 = 3.68 \sin \omega t (\text{mV})}$$



(a)

$$I_{DQ1} = \frac{10 - V_{GS1}}{R_{S2}} = K_{n1} (V_{GS1} - V_{TN1})^2$$

$$10 - V_{GS1} = (4)(10)(V_{GS1}^2 - 4V_{GS1} + 4)$$

$$40V_{GS1}^2 - 159V_{GS1} + 150 = 0$$

$$V_{GS1} = \frac{159 \pm \sqrt{(159)^2 - 4(40)(150)}}{2(40)} \Rightarrow V_{GS1} = 2.435 \text{ V}$$


$$I_{DQ1} = (4)(2.435 - 2)^2 \Rightarrow I_{DQ1} = 0.757 \text{ mA}$$

$$V_{DSQ1} = 20 - (0.757)(10) \Rightarrow V_{DSQ1} = 12.4 \text{ V}$$

$$\text{Also } I_{DQ2} = 0.757 \text{ mA}$$

$$V_{DSQ2} = 20 - (0.757)(10 + 5) \Rightarrow V_{DSQ2} = 8.65 \text{ V}$$
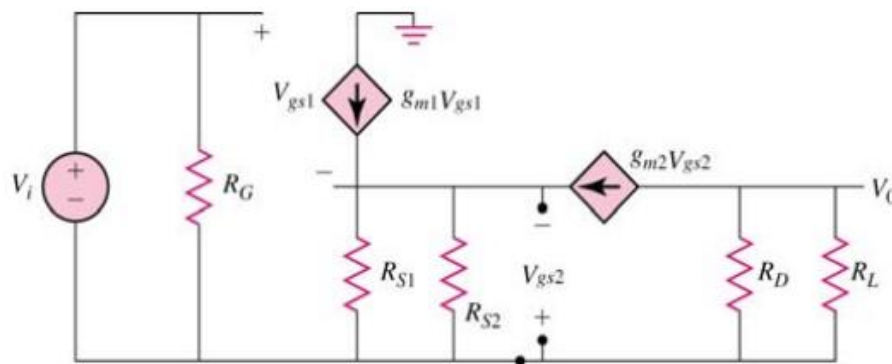
$$(b) \quad g_{m1} = g_{m2} = 2\sqrt{KI_{DQ}} = 2\sqrt{(4)(0.757)} \Rightarrow g_{m1} = g_{m2} = 3.48 \text{ mA/V}$$





$$V_0 = -(g_{m2}V_{gs2})(R_D \parallel R_L)$$

$$V_{gs2} = (-g_{m1}V_{gs1} - g_{m2}V_{gs2})(R_{S1} \parallel R_{S2})$$

$$V_i = V_{gs1} - V_{gs2} \Rightarrow V_{gs1} = V_i + V_{gs2}$$


$$V_{gs2} + g_{m2}V_{gs2}(R_{S1} \parallel R_{S2}) = -g_{m1}(V_i + V_{gs2})(R_{S1} \parallel R_{S2})$$

$$V_{gs2} + g_{m2}V_{gs2}(R_{S1} \parallel R_{S2}) + g_{m1}V_{gs2}(R_{S1} \parallel R_{S2}) = -g_{m1}V_i(R_{S1} \parallel R_{S2})$$

$$V_{gs2} = \frac{-g_{m1}V_i(R_{S1} \parallel R_{S2})}{1 + g_{m2}(R_{S1} \parallel R_{S2}) + g_{m1}(R_{S1} \parallel R_{S2})}$$

$$A_v = \frac{V_0}{V_i} = \frac{g_{m1}g_{m2}(R_{S1} \parallel R_{S2})(R_D \parallel R_L)}{1 + (g_{m1} + g_{m2})(R_{S1} \parallel R_{S2})}$$
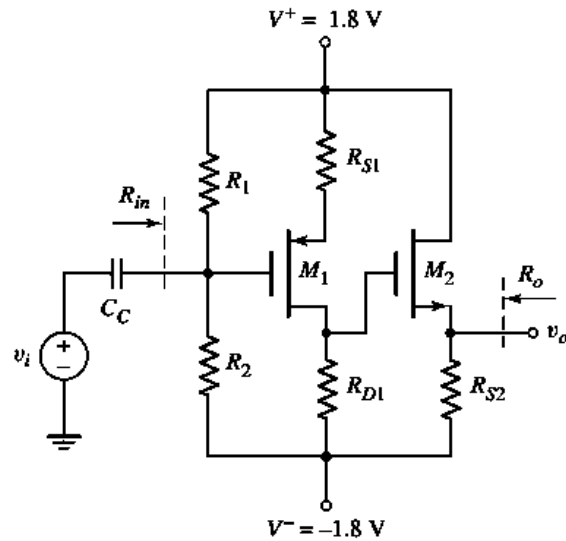
$$A_v = \frac{(3.48)^2(10 \parallel 10)(5 \parallel 2)}{1 + (3.48 + 3.48)(10 \parallel 10)} \Rightarrow \underline{A_v = 2.42}$$



$$(a) \quad R_{S1} = \frac{0.6}{0.1} = 6 \text{ k}\Omega$$

$$V_{D1} = 1.8 - 0.6 - 1 = 0.2 \text{ V}$$

$$R_{D1} = \frac{0.2 - (-1.8)}{0.1} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$I_{DQ1} = K_{p1} (V_{SGQ1} + V_{TP})^2$$

$$0.1 = 0.4 (V_{SGQ1} - 0.4)^2 \Rightarrow V_{SGQ1} = 0.90 \text{ V}$$

$$I_{DQ2} = K_{n2} (V_{GSQ2} - V_{TN})^2$$

$$0.3 = 4 (V_{GSQ2} - 0.4)^2 \Rightarrow V_{GSQ2} = 0.6739 \text{ V}$$

$$V_{G1} = 1.8 - 0.6 - V_{SGQ1} = 1.8 - 0.6 - 0.9 = 0.3 \text{ V}$$

$$V_{G1} = \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) (3.6) - 1.8$$

$$0.3 = \frac{1}{R_1} (200) (3.6) - 1.8 \Rightarrow R_1 = 343 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 \parallel R_2 = 200 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_2 = 480 \text{ k}\Omega$$

$$V_{D1} = 1.8 - 0.6 - 1.0 = 0.2 \text{ V}$$

$$V_{S2} = V_{D1} - V_{GSQ2} = 0.2 - 0.6739 = -0.4739 \text{ V}$$

$$R_{S2} = \frac{-0.4739 - (-1.8)}{0.3} = 4.42 \text{ k}\Omega$$

$$(b) \quad A_v = \left( \frac{-g_{m1} R_{D1}}{1 + g_{m1} R_{S1}} \right) \left( \frac{g_{m2} R_{S2}}{1 + g_{m2} R_{S2}} \right)$$

$$g_{m1} = 2\sqrt{K_{p1} I_{DQ1}} = 2\sqrt{(0.4)(0.1)} = 0.4 \text{ mA/V}$$

$$g_{m2} = 2\sqrt{K_{n2} I_{DQ2}} = 2\sqrt{(4)(0.3)} = 2.191 \text{ mA/V}$$

$$A_v = \frac{-(0.4)(20)}{1 + (0.4)(6)} \cdot \frac{(2.191)(4.42)}{1 + (2.191)(4.42)} = -2.13$$

$$(c) \quad R_o = \frac{1}{g_{m2}} \parallel R_{S2} = \frac{1}{2.191} \parallel 4.42 = 0.4564 \parallel 4.42 \Rightarrow R_o = 414 \Omega$$